


<https://www.markdownguide.org/cheat-sheet/> / [\(https://www.markdownguide.org/cheat-sheet/\)](https://www.markdownguide.org/cheat-sheet/)

Testarea Automată a Circuitelor

--- Îndrumar de Laborator ---

Lucrarea nr. 3_1 - Tensiunea de ieșire a unui LDO vs tensiunea de alimentare

3.1.1 Montajul experimental:

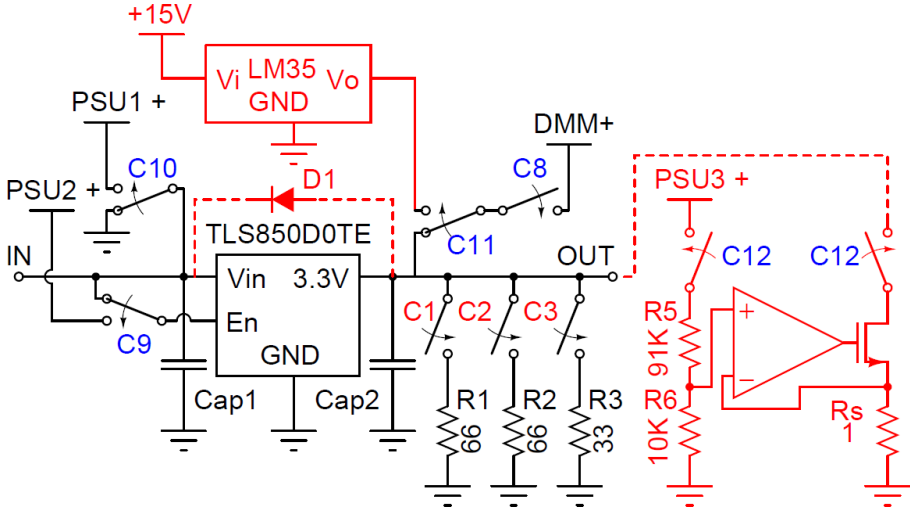

3.1.2 Procedura de masurare:

În circuit este conectat un stabilizator linear de 3.3V, TLS850D0TE (datasheet). Sarcina de la ieșirea circuitului și tensiunea de "Enable" pot fi configurate. Prin acționarea lui C8 canalul 1 al sursei de tensiune este conectat la intrarea circ. Ieșirea acestuia. C1 – Conectează la ieșire un rezistor de 66 ohmi (50mA) C2 – Conectează la ieșire un rezistor de 66 ohmi (50mA) C3 – Conectează la ieșire un rezistor de 33 ohmi (100mA) C9 – Deconectează intrarea "Enable" de la Can si o conectează la canalul 2 (PSU2).

Multimetru măsoară tensiunea de ieșire a stabilizatorului LDO. Tensiunea de alimentare poate fi monitorizată cu sursa de alimentare. Se variază tensiunea de alimentare și se măsoară tensiunea de ieșire.

3.2 Codul sursa:

3.2.1 Inițializarea instrumentelor și a interfețelor grafice

```
In [ ]: 1 #using TIWM; # Biblioteca responsabila de comunicatia cu instrumentele si cu interfețele grafice(front panels)
2 #using Plots; # Biblioteca responsabila de generarea de grafice
3 #using DataFrames; #
4 #using CSV; # Biblioteca responsabila de salvarea datelor in format .csv

In [1]: 1 find_resources()

Found RIGOL TECHNOLOGIES,DS1104Z Plus,DS120231200355,00.04.04.SP4 on address: USB0::0x1AB1::0x04CE::DS120231200355::INSTR
Found GW.Inc,GDM-8246,FW2.01 on address: ASRL1::INSTR
Found TIWM Relays v0.1 on address: ASRL8::INSTR
Found GW.Inc,PST-3201,I180077 ,FW1.00 on address: ASRL9::INSTR

In [1]: 1 dmm_handle = connect!("ASRL1::INSTR")
2 psu_handle = connect!("ASRL9::INSTR")
3 relays_handle = connect!("ASRL8::INSTR")
4 relays = TIWM.Relays(relays_handle);
5 #fgen = connect!("ASRL4::INSTR")
6 #scope = connect!("USB0::0x0699::0x0364::C057729::INSTR")
7 dmm = TIWM.GDM8246(dmm_handle);
8 psu = TIWM.PST3201(psu_handle);

In [2]: 1 # Panouri frontale pentru instrumente
2 @async start_gui(psu_handle = psu_handle, dmm_handle = dmm_handle, fgen_handle = fgen_handle, scope_handle = scope_handle)
3 @async start_gui(psu = psu, dmm = dmm);
```

3.2.2 Confrigurarea instrumentelor

```
In [25]: 1 # Sursa de tensiune
2 # C1
3 set_source_level(psu, "C1", 0)
4 set_volt_protection(psu, "C1", 25)
5 set_max_curr(psu, "C1", 0.5)
6 # C2
7 set_source_level(psu, "C2", 0)
8 set_volt_protection(psu, "C2", 25)
9 set_max_curr(psu, "C2", 0.5)
10 # C3
11 set_source_level(psu, "C3", 0)
12 set_volt_protection(psu, "C3", 25)
13 set_max_curr(psu, "C3", 0.5)
14 # Output on
15 set_outp(psu, "C1", "on") # PST3201 nu poate porni/apri canale individual
16
17 # Multimetru GDM8246
18 set_sense_func(dmm, "C1", "DCV") # alte functii: ACV, AC+DCV, RIPPLE, OHM
19 #set_sense_range_auto(dmm, "C1", "on") # autorange
20 set_sense_range(dmm, "C1", 10) # 10V range

In [44]: 1 set_state(relays,"C1","off")
2 set_state(relays,"C2","off")
3 set_state(relays,"C3","off")
4 set_state(relays,"C4","off")
5 set_state(relays,"C5","off")
6 set_state(relays,"C6","off")
7 set_state(relays,"C7","off")
8 set_state(relays,"C8","off")
9 set_state(relays,"C9","off")
10 set_state(relays,"C10","off")
11 set_state(relays,"C11","off")
```

3.2.3 Definirea stimulilor și a variabilelor auxiliare

```
In [34]: 1 volt_step = 0.1
2 volt_range = 1:volt_step:4
3 Vi_meas = []
4 Vo_meas = []

Out[34]: Any[]

3.2.4 Bucia de masurare

In [35]: 1 #R1
2 Vi_meas1 = []
3 Vo_meas1 = []
4 v1=0
5 v2=0
6 i1=0
7 i2=0
8 R=66
9 set_state(relays,"C10","on")
10 set_state(relays,"C8","on")
11 set_state(relays,"C1","on")
12 for crt_volt in volt_range
13     # setare tensiune psu
14     set_source_lev(psu, "C1", crt_volt)
15     sleep(1) # sursa de tensiune si multimetrul raspund Lent la comenzi
16     # masurare tensiune cu dmm
17     crt_Vo_meas = get_primary_measurement(dmm, "C1")
18     crt_Io_meas=crt_Vo_meas/R
19     # adaugarea masuratorilor in vectorii de rezultate
20     push!(Vi_meas1, crt_volt)
21     push!(Vo_meas1, crt_Vo_meas)
22     @info "Vi_meas1=$crt_volt, Vo_meas1=$crt_Vo_meas"
23
24     if(crt_volt<2.3)
25         v1=crt_volt-crt_Vo_meas
26         i1=crt_Io_meas
27     end
28     if(crt_volt<3.1)
29         v2=crt_volt-crt_Vo_meas
30         i2=crt_Io_meas
31     end
32 end

[ Info: Vi_meas1=1.0, Vo_meas1=0.0
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=1.1, Vo_meas1=-0.0
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=1.2, Vo_meas1=-0.0
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=1.3, Vo_meas1=0.0
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=1.4, Vo_meas1=0.0
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=1.5, Vo_meas1=-0.0
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=1.6, Vo_meas1=-0.0
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=1.7, Vo_meas1=0.0
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=1.8, Vo_meas1=0.0
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=1.9, Vo_meas1=0.0
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=2.0, Vo_meas1=0.0
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=2.1, Vo_meas1=2.06
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=2.2, Vo_meas1=2.16
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=2.3, Vo_meas1=2.257
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=2.4, Vo_meas1=2.353
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=2.5, Vo_meas1=2.456
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=2.6, Vo_meas1=2.557
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=2.7, Vo_meas1=2.653
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=2.8, Vo_meas1=2.755
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=2.9, Vo_meas1=2.854
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=3.0, Vo_meas1=2.951
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=3.1, Vo_meas1=3.051
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=3.2, Vo_meas1=3.151
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=3.3, Vo_meas1=3.251
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=3.4, Vo_meas1=3.35
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=3.5, Vo_meas1=3.314
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=3.6, Vo_meas1=3.314
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=3.7, Vo_meas1=3.314
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=3.8, Vo_meas1=3.315
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=3.9, Vo_meas1=3.315
@ Main In[35]:22
[ Info: Vi_meas1=4.0, Vo_meas1=3.315
@ Main In[35]:22

In [37]: 1 v1
2
3

Out[37]: 0.040000000000000036

In [38]: 1 i1

Out[38]: 0.03272727272727273

In [39]: 1 v2

Out[39]: 0.04899999999999993

In [40]: 1 i2

Out[40]: 0.04471212121212121

In [41]: 1 ESR1=(v2-v1)/(i2-i1)

Out[41]: 0.7589481668773621
```

```
In [42]: 1 #R1+R2
2 Vi_meas2 = []
3 Vo_meas2 = []
4 v1=0
5 v2=0
6 i1=0
7 i2=0
8 R=33
9 set_state(relays,"C10","on")
10 set_state(relays,"C8","on")
11 set_state(relays,"C1","on")
12 set_state(relays,"C2","on")
13 for crt_volt in volt_range
14     # setare tensiune psu
15     set_source_lev(psu, "C1", crt_volt)
16     sleep(1) # sursa de tensiune si multimetrul raspund Lent la comenzi
17     # masurare tensiune cu dmm
18     crt_Vo_meas = get_primary_measurement(dmm, "C1")
19     crt_Io_meas=crt_Vo_meas/R
20     # adaugarea masuratorilor in vectorii de rezultate
21     push(Vi_meas2, crt_volt)
22     push(Vo_meas2, crt_Vo_meas)
23     @info "Vi_meas2=$crt_volt, Vo_meas2=$crt_Vo_meas"
24     if(crt_volt<2.3)
25         v1=crt_volt-crt_Vo_meas
26         i1=crt_Io_meas
27     end
28     if(crt_volt<3.1)
29         v2=crt_volt-crt_Vo_meas
30         i2=crt_Io_meas
31     end
32 end

[ Info: Vi_meas2=1.0, Vo_meas2=-0.0
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=1.1, Vo_meas2=-0.0
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=1.2, Vo_meas2=0.0
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=1.3, Vo_meas2=-0.0
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=1.4, Vo_meas2=0.0
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=1.5, Vo_meas2=0.0
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=1.6, Vo_meas2=0.0
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=1.7, Vo_meas2=0.0
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=1.8, Vo_meas2=-0.0
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=1.9, Vo_meas2=0.0
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=2.0, Vo_meas2=0.147
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=2.1, Vo_meas2=2.016
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=2.2, Vo_meas2=2.116
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=2.3, Vo_meas2=2.212
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=2.4, Vo_meas2=2.307
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=2.5, Vo_meas2=2.408
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=2.6, Vo_meas2=2.508
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=2.7, Vo_meas2=2.603
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=2.8, Vo_meas2=2.704
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=2.9, Vo_meas2=2.802
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=3.0, Vo_meas2=2.899
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=3.1, Vo_meas2=2.997
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=3.2, Vo_meas2=3.096
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=3.3, Vo_meas2=3.194
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=3.4, Vo_meas2=3.292
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=3.5, Vo_meas2=3.312
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=3.6, Vo_meas2=3.313
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=3.7, Vo_meas2=3.313
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=3.8, Vo_meas2=3.313
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=3.9, Vo_meas2=3.313
@ Main In[42]:23
[ Info: Vi_meas2=4.0, Vo_meas2=3.314
@ Main In[42]:23

In [43]: 1 ESR2=(v2-v1)/(i2-i1)

Out[43]: 0.7164750957854368
```

```
In [46]: 1 #Electronic Load
2 Vi_meas3 = []
3 Vo_meas3 = []
4 v1=0
5 v2=0
6 i1=0
7 i2=0
8 set_state(relays,"C10","on")
9 set_state(relays,"C8","on")
10 set_state(relays,"C12","on")
11 set_source_lev(psu, "C3", 1.8)
12 for crt_volt in volt_range
13     # setare tensiune psu
14     set_source_lev(psu, "C1", crt_volt)
15     sleep(1) # sursa de tensiune si multimetrul raspund lent la comenzi
16     # masurare tensiune cu dmm
17     crt_Vo_meas = get_primary_measurement(dmm, "C1")
18     crt_Io_meas = get_meas(psu,"C1","current")#curentul de pe canalul1
19     # adaugarea masuratorilor in vectorii de rezultate
20     push(Vi_meas3, crt_volt)
21     push(Vo_meas3, crt_Vo_meas)
22     @info "Vi_meas3=$crt_volt, Vo_meas3=$crt_Vo_meas"
23     if(crt_volt<2.3)
24         v1=crt_volt-crt_Vo_meas
25         i1=crt_Io_meas
26     end
27     if(crt_volt<3.1)
28         v2=crt_volt-crt_Vo_meas
29         i2=crt_Io_meas
30     end
31 end
```


```
[ Info: Vi_meas3=1.0, Vo_meas3=0.001
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=1.1, Vo_meas3=0.001
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=1.2, Vo_meas3=0.0
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=1.3, Vo_meas3=0.0
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=1.4, Vo_meas3=0.001
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=1.5, Vo_meas3=0.001
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=1.6, Vo_meas3=0.001
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=1.7, Vo_meas3=0.0
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=1.8, Vo_meas3=0.001
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=1.9, Vo_meas3=0.001
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=2.0, Vo_meas3=0.001
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=2.1, Vo_meas3=1.851
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=2.2, Vo_meas3=1.96
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=2.3, Vo_meas3=2.068
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=2.4, Vo_meas3=2.172
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=2.5, Vo_meas3=2.28
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=2.6, Vo_meas3=2.384
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=2.7, Vo_meas3=2.486
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=2.8, Vo_meas3=2.592
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=2.9, Vo_meas3=2.695
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=3.0, Vo_meas3=2.797
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=3.1, Vo_meas3=2.901
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=3.2, Vo_meas3=3.004
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=3.3, Vo_meas3=3.108
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=3.4, Vo_meas3=3.209
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=3.5, Vo_meas3=3.309
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=3.6, Vo_meas3=3.315
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=3.7, Vo_meas3=3.316
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=3.8, Vo_meas3=3.316
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=3.9, Vo_meas3=3.316
@ Main In[46]:22
[ Info: Vi_meas3=4.0, Vo_meas3=3.316
@ Main In[46]:22
```

```
In [ ]: 1
1 3.2.5 Opreirea instrumentelor
```


```
In [18]: 1 set_source_lev(psu, "C1", 0)
2 set_source_lev(psu, "C2", 0)
3 set_source_lev(psu, "C3", 0)
4 set_outp(psu, "C1", "off") # PST3201 nu poate porni/opri canale individual
```

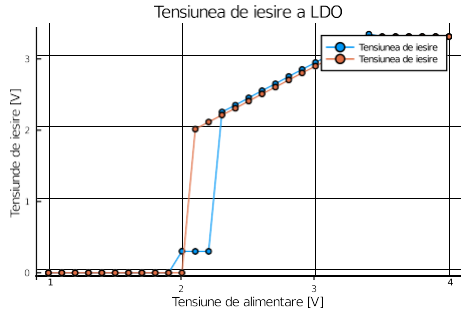3.2.6 Generarea caracteristicii Vo vs Vi a LDO-ului

```
In [31]: 1 h=plot(Vi_meas1, Vo_meas1, markershape=:circle, label="Tensiunea de iesire");
2 h=plot(Vi_meas2, Vo_meas2, markershape=:circle, label="Tensiunea de iesire");
3 title!("Tensiunea de iesire a LDO");
4 xlabel!("Tensiune de alimentare [V]");
5 ylabel!("Tensiunde de iesire [V]");
6 display(h)
```


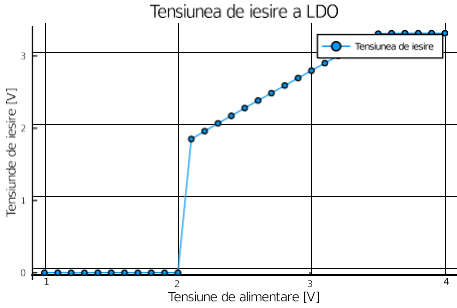
```
In [47]: 1 #Load plot
2 h=plot(Vi_meas3, Vo_meas3; markershape=:circle, label="Tensiunea de iesire");
3
4 title!("Tensiunea de iesire a LDO");
5 xlabel!("Tensiune de alimentare [V]");
6 ylabel!("Tensiunde de iesire [V]");
7 display(h)
```



```
In [49]: 1 i1
Out[49]: 0.175
```

3.2.7 Salvarea datelor in fisierul .csv

```
In [8]: 1 df = DataFrame("Tensiune de alimentare [V]" => Vi_meas, "Tensiunde de iesire [V]" => Vo_meas)
2 CSV.write("0003_LDO_Vo_vs_Vi.csv", df; append=false)

Out[8]: "0003_LDO_Vo_vs_Vi.csv"
```

3.2.8 Deconectarea instrumentelor

```
In [13]: 1 disconnect!(dmm_handle)
2 disconnect!(psu_handle)

Out[13]: 0
```

3.3 Desfasurarea lucrarii:

```
In [1]: 1 Mariti precizia masuratorilor
2 2. Masurati caracteristica tensiunii de iesire fata de tensiunea de intrare pentru 2 curenti de sarcina diferiti. Introduceti datele in acelasi fisier CSV.
3 Indicatie: Se realizeaza o noua masuratoare; vectorii in care vor fi introduse datele au nume diferit; se introduce o noua coloana pentru curentul de sarcina
4
5 df = DataFrame("I" => "0", "Tensiune de alimentare [V]" => Vi_meas, "Tensiunde de iesire [V]" => Vo_meas)
6 CSV.write("0003_LDO_Vo_vs_Vi_new.csv", df)
7
8 Df1 = DataFrame("I" => "50mA", "Tensiune de alimentare [V]" => Vi_meas1, "Tensiunde de iesire [V]" => Vo_meas1)
9
10 CSV.write("0003_LDO_Vo_vs_Vi_new.csv", df1, append = true)
11
12 3. Masurati pragurile de „Enable” si histerezisul.
13 Indicatie: Se mentine tensiunea de intrare fixa (PSU CH1, de ex. 8V), si se aplica o rampa de tensiune pe pinul de enable intre 0-2V (PSU CH2). Pentru a determina cele doua praguri, rampa
14 4. Repetati masuratoarea de la punctul 3 pentru cazul in care sarcina este diferita de 0. Ce observati?
15
16 5. Masurati rezistenta serie a elementului regulator.
17 Indicatie: Pentru a masura rezistenta serie, se iau o pereche curent/tensiune in „dropout”(atunci cand tensiunea de la iesirea regulatorului este mai mica decat cea nominala); se masoara
18 6. Masurati rezistenta serie utilizand sursa de curent
19
20 <
```

syntax: extra token "Mariti" after end of expression

Stacktrace:
[1] top-level scope at In[1]:1
[2] include_string(::Function, ::Module, ::String, ::String) at .\loading.jl:1091